
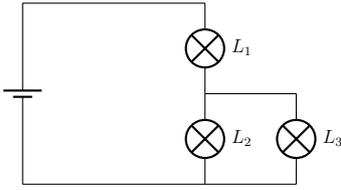


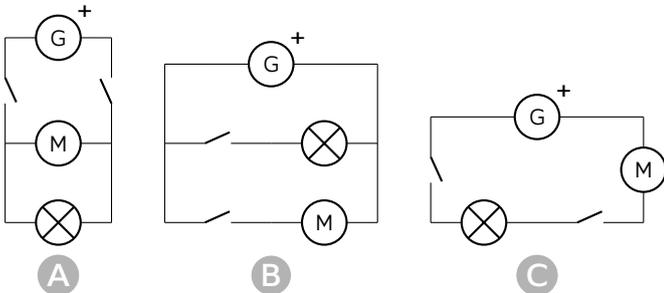5.01 On considère le circuit électrique suivant :



1. Si la lampe L_1 grille, les autres lampes continuent-elles de fonctionner ?
2. Si la lampe L_2 grille, les autres lampes continuent-elles de fonctionner ?

5.02 Sur une multiprise, on branche un ventilateur et une lampe commandés chacun par un interrupteur. Parmi les circuits ci-dessous, indiquer celui qui correspond au circuit de la multiprise avec le ventilateur et la lampe branchés dessus. Justifier.




5.03

Les voitures disposent de plusieurs phares à l'avant. Les feux de croisements sont utilisés pour être vu et éclairer dans la nuit sans éblouir. Les feux de route sont utilisés pour bien voir la nuit mais doivent être coupés à l'approche d'un autre véhicule.



fig. A : feu de croisement allumé

fig. B : feu de route allumé

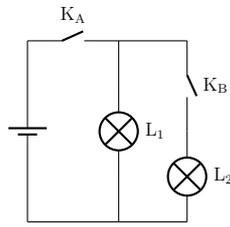

1. Dans quelles positions les interrupteurs doivent-ils être pour qu'aucune des lampes ne fonctionnent ?
2. Dans quelles positions les interrupteurs doivent-ils être pour que seule la lampe L_1 fonctionne ?
3. Comment les interrupteurs doivent-ils être pour que les lampes L_1 et L_2 fonctionnent ?
4. Est-il possible de faire fonctionner uniquement la lampe L_2 ?
5. Ce circuit correspond à l'installation électrique des phares d'une voiture. Quelle lampe correspond au feu de croisement ? Quelle lampe correspond au feu de route ?

5.04

Yasmina voudrait allumer ou éteindre la lumière de sa chambre en deux endroits différents. Pour cela, elle utilise le montage électrique suivant constitué d'une pile, d'une lampe et de deux commutateurs A et B.